

ДРУГИ ПАРЦИЈАЛНИ ИСПИТ ИЗ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И ЕЛЕКТРОНИКЕ

6 поена


10 поена

17 поена


17 поена

① Амперов закон о циркулацији вектора јачине магнетног поља:
 Написати исказ и математички запис уз прецизно објашњење
 значења ознака физичких величина које фигуришу у запису.

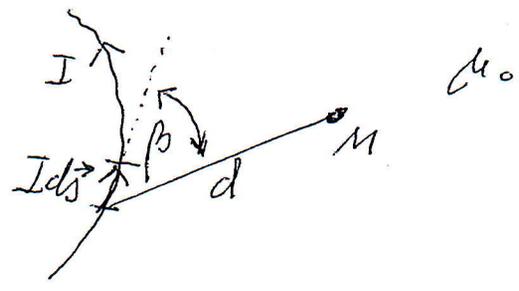② Написати израз за вектор елементарне
 магнетне индукције, која потиче од
 струјног елемента $I d\vec{s}$, на растојању
 d од струјног елемента. Средина је
 ваздух. Угао између $d\vec{s}$ и d је β .



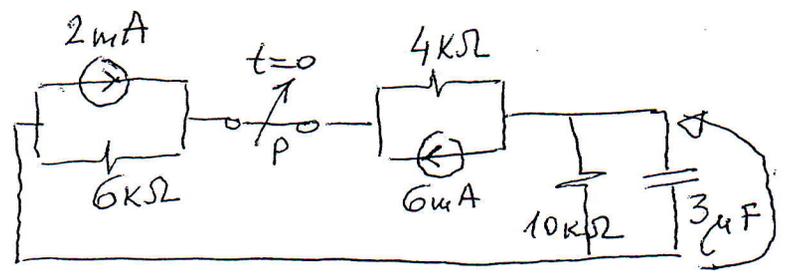③ У колу приказаном на слици,
 прекидач се отвара у тренутку
 $t=0$. Одредити: а) напон на
 кондензатору после отварања
 прекидача; б) прираштај електро-
 статичке енергије кондензатора
 између два усталоена ретинга.



④ Напон на импеданси \underline{Z} је $\underline{U} = -237 + j309 [V]$, а струја која
 тече кроз ову импедансу је $\underline{I} = 7 + j25 [A]$.

- а) Написати изразе за тренутне вредности напона и струје на импеданси \underline{Z} .
- б) Одредити импедансу \underline{Z} . Приказати је у облику комплексног броја и у облику експоненцијалног комплексног броја.
- в) Колики је угао између напона и струје на импеданси \underline{Z} ?
- р) Одредити активну, реактивну и привидну снагу које се развијају на импеданси \underline{Z} .
- д) Да ли је импеданса \underline{Z} претешко капацитивна или претешко индуктивна?

- Испит траје 60 минута -

192

(пису „повешене“ бројне вредности)