

Treći test iz Elektrotehnike i elektronike

1. [1 POEN] Generalisani Amperov zakon. Iskaz (rečima), matematički zapis (detajlno objasniti značenje upotrebljenih oznaka) i čemu služi.
2. Beskonačno dugačak pravolinjski provodnik^{*} zanemarljivih dimenzija prečnog preseka, sa strujom $I \sin(\omega t)$, i kvadratni ram stranice a , nalaze se u istoj ravni u vakuumu. Dve stranice rama, paralelne su beskonačno dugačkom pravolinijском provodniku i udaljene su od njega za rastojanje b odnosno za $b+a$. Odrediti:
 - a) [3 POENA] fluks vektora magnetne indukcije kroz površinu koja se oslanja na pravougaoni ram;
 - b) [2 POENA] indukovana elektromotorna sila u pravougaonom ramu.
3. [1 POEN] Definicioni izraz za induktivnost. Iskaz (rečima) i matematički zapis Detajlno objasniti značenje upotrebljenih oznaka.
4. Kondenzator kapacitivnosti $C=1\mu F$, zatvaranjem prekidača P, vezuje se na naponski izvor napona $E=12V$ i unutrašnje otpornosti $R=2k\Omega$. Pretpostaviti da je kondenzator pre zatvaranja prekidača bio napunjen na napon $E/2=6V$. Odrediti:
 - a) [3 POENA] napon i struju kondenzatora u toku prelazne pojave koja se odvija u kolu po zatvaranju prekidača;
 - b) [1 POEN] priraštaj elektrostatičke energije kondenzatora između dva ustaljena režima.
5. a) [1 POEN] Veza između napona i struje kalema (u vremenskom domenu). Objasniti značenja upotrebljenih oznaka.
b) [1 POEN] Energija kalema. Objasniti značenja upotrebljenih oznaka.
6. Serijski vezani otpornik otpornosti ~~R~~ $R=2k\Omega$ i kalem induktivnosti $L=4mH$ vezani su na generator naizmeničnog napona $u(t)=220\sqrt{2} \sin\left(100\pi t + \frac{\pi}{2}\right)V$. Odrediti:
 - a) [3 POENA] napone na otporniku $u_R=?$ i kondenzatoru $u_C=?$;
 - b) [3 POENA] ukupnu aktivnu i ukupnu reaktivnu snagu u kolu.
7. [1 POEN] Uslov prilagođenja prijemnika na predajnik po snazi, u kolima naizmenične struje.

dr Petar Lukić, docent

Test se radi 80 minuta.