


ИФ 12.2.2009.

I ГРУПА

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОЧИКА
— други парцијални испит —

- 1) Написати израз за елементарну јачину магнетног поља које потиче од струјног елемената. Прецизирана вест је да се појединачни ознаки које се налазе у изразу. Написати израз за укупну јачину магнетног поља које потиче од неког проводника дужине l са струјом I .
- 2) Бесконачно дугачак праволинијски проводник занекарљивих димензија попредњог пресека са струјом I , и квадратни рам странице R налазе се у истој равни у вакууму. Две странице рама су паралелне и бесконачно дугачким праволинијским проводником и удаљене су од њега за дужину d , односно $R+d$. Опредити флукс вектора магнетне индукције кроз површину која се ослања на квадратни рам.
- 3) Празан кондензатор, капацитивности $C = 1\mu F$, затварајући прекидима прикључује се на једночестији напонски извор напона $E = 12V$ и отпорници $R = 1k\Omega$. Опредити напон и струју кондензатора у t -ји времена, у току прелазне појаве која настаје по укључивању премкнутивају кондензатора на извор. Колико је прирачунјене енергије кондензатора између два устављена редника?

4)

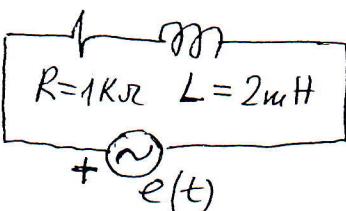

$$e(t) = 220\sqrt{2} \cos(100\pi t) \text{ V}, R = 1 \text{ k}\Omega, L = 2 \text{ mH}.$$

Опредити напон на капацитету, колика је активна снага генератора?

- 5) Напон на некој импедансији је $u(t) = 220\sqrt{2} \sin\left(100\pi t + \frac{\pi}{3}\right) \text{ V}$ а струја кроз ту импедансу је $i(t) = \sqrt{2} \sin\left(100\pi t + \frac{\pi}{6}\right) \text{ mA}$. Опредити активну, реактивну и привидну снагу које се развијају на овој импеданси.

НГЛ