

МФ 18. мај 2010.

Други парцијални испит из Електротехнике и Електричке

- 1) Написати израз за елементарну магнетну индукцију, у некој тачки електромагнетног поља, која потиче од струјног електриона. ПРЕЧИСНО објаснити званичне употребљених ознака.
- 2) Поставља се једна садећа контура у електромагнетном пољу. ДВЕ замчишћене површине S_1 и S_2 , при чему је $S_2 = 2S_1$, око које се поставља контура. Колико је однос између флука вектора магнетне индукције кроз површину S_1 и флука вектора магнетне индукције кроз површину S_2 и ЗАШТО?
-
- 3)
- $\text{Circuit diagram: } E - R - \text{switch } P - R_1 - C - R_2$
- Вредности компоненти, у којима се слике, су: $E = 12 \text{ [V]}$; $R = 4 \text{ [k}\Omega\text{]}$; $R_1 = 2 \text{ [k}\Omega\text{]}$; $R_2 = 1 \text{ [k}\Omega\text{]}$; $C = 1 \text{ [\mu F]}$. У тренутку $t=0$, прекидач P се отвара.

ОДРЕДИТИ: а) напон на кондензатору у току прелазне појаве у колу, која настаје по отварању прекидача; б) прирашићи електростатичке енергије кондензатора између два устављена стапа у колу.

- 4)
- $\text{Circuit diagram: } e^{+} - R - L$
- За коло са слике познато је:
- $e = \cos(200t) \text{ [V]}$; $R = 1 \text{ [k}\Omega\text{]}$; $L = 5 \text{ [\mu H]}$. ОДРЕДИТИ: а) пренутне вредности свих струја у колу;
- б) активну, реактивну и привидну снагу генератора ($R-L$ кривина).

- Испит ће радит 60 минута -

НГЛ