

5. IV 2011. МФ 80,

ПРВИ ПАРЦИЈАЛНИ ИСПИТ ИЗ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ  
И ЕЛЕКТРОНИКЕ

1) (6 поена) ДЕФИНИЦИОНИ ИЗРАЗ ЗА ПОТЕНЦИЈАЛ ТАКЕ У ЕЛЕКТРОСТАТИКОМ ПОЉУ. ПРЕЧИЗНО ОБЈАСНИТИ ЗНАГЕВА ЧУПОТРЕБЉЕНИХ ОЗНАКА.


2) (6 поена) ДЕФИНИЦИОНИ ИЗРАЗ ЗА КАЛАЦИЧВНОСТ ТЕЛА. ПРЕЧИЗНО ОБЈАСНИТИ ЗНАГЕВА ЧУПОТРЕБЉЕНИХ ОЗНАКА.

3) (6 поена) ПРЕЧИЗНО ОБЈАСНИТИ РАЗЛИКУ ИЗМЕЂУ ИДЕНТИЧНОГ И РЕАЛНОГ СТРУЈКОГ ГЕНЕРАТОРА.

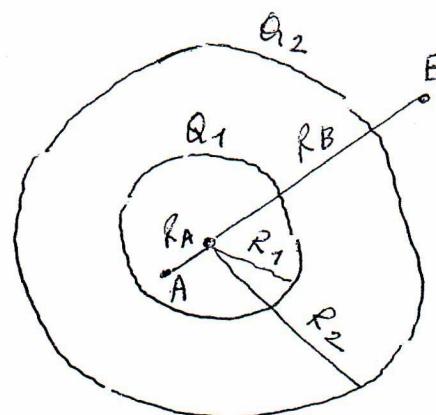4) ДВЕ РАНКЕ МЕТАЛНЕ КОНЦЕНТРИЧНЕ СФЕРЕ, ПОЛУПРЕГЛУКА  $R_1 = 2\text{ cm}$  и  $R_2 = 5\text{ cm}$ , НА ЕЛЕКТРИСАЊЕ СУ КОЛИЗИЧНАМА НА ЕЛЕКТРИСАЊА

(12 поена)  $Q_1 = 4\text{nC}$  и  $Q_2 = 6\text{nC}$  РЕСПЛЕКТИВНО.

СРЕДИНА ЈЕ ВАЗДУХ ( $\epsilon_0 = \frac{1}{36\pi} \cdot 10^{-9}\text{F/m}$ ).



(12 поена) ТАКА А НАЛАЗИ СЕ НА РАСТОЈАЊУ  $R_A = 1\text{cm}$  ОД ЦЕНТРА СФЕРА, А ТАКА В НА РАСТОЈАЊУ  $R_B = 6\text{cm}$  ОД ЦЕНТРА СФЕРА. УГАДИ ЧУПА ПОТЕГА  $R_A$  И  $R_B$  јЕ  $180^\circ$ . НАДИ НАПОН ИЗМЕЂУ ТАКАА А И В.



5) (12 поена) У Колу приказаним на слици познато је  $I_1, R_1, I_2, R_2, E_3, R_3$ . Написати потпуни систем једначина по:

- Кирхофовом закону за струје;
- Кирхофовом закону за напоне;
- Методи контурних струја.

П) Колико отпорност види струјни генератор  $I_2$ ?

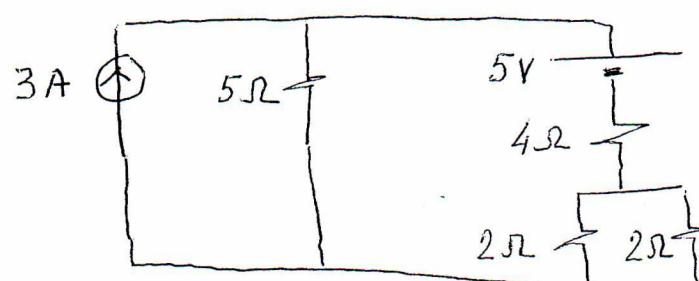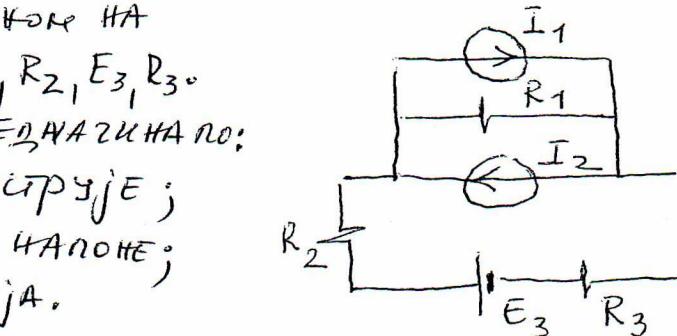6) (8 поена)

ОДРЕДИТИ НАПОН НА СТРУЈНОК ГЕНЕРАТОРУ, У Колу приказаном на слици.



—Испит траје 60 минута—

10/2