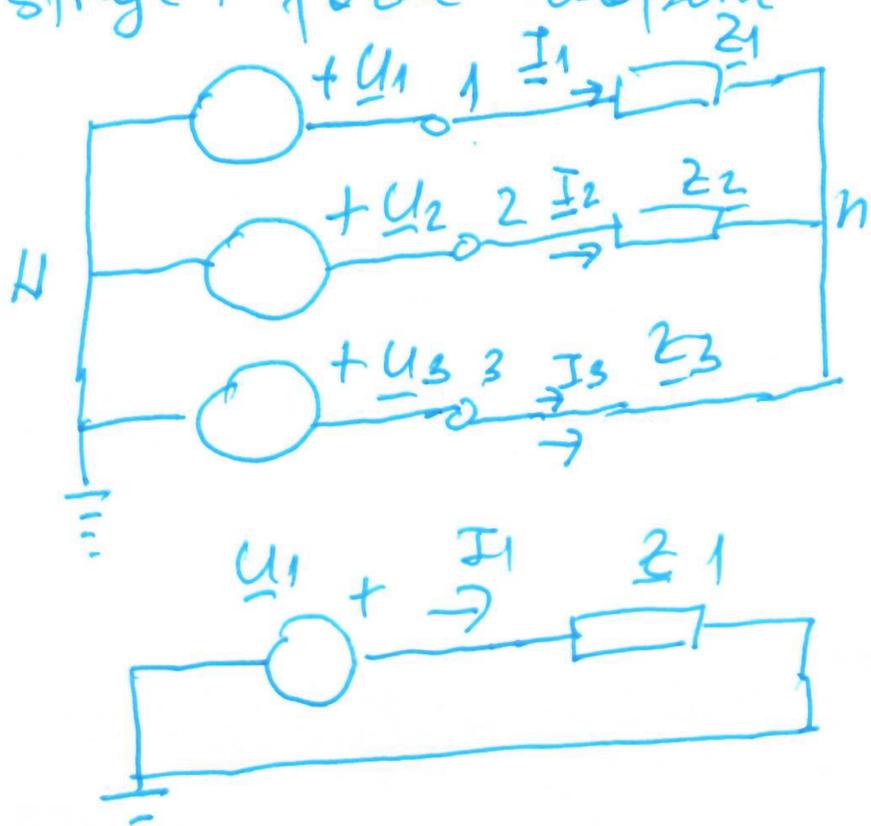


1. Trofazni prijemnik vezan je u zvezdu i priključen preko trofaznog voda na generator, kao na slici. Efektivne vrednosti faznih napona su $U_1 = U_2 = U_3 = 230V$, a impedanse prijemnika $\bar{Z}_1 = \bar{Z}_2 = \bar{Z}_3 = (10 + j20) \Omega$. Fazni naponi čine simetričan sistem direktnog redosleda faza.

- a) Izračunati fazne struje trofaznog prijemnika
 b) Na istom fazorskom dijagramu nacrtati faze struje i faze napona



a) Analiza sistema, pošto je simetričan, svodi se na analizu u račun u jednoj fazi. Potencijali zvezdišta prijemnika i generatora su jednaki, pa se ove tačke uvekko spajaju.

$$\underline{I}_1 = \frac{U_1}{Z_1} = \frac{230 e^{j0}}{10 + j20} = \frac{230}{\sqrt{10^2 + 20^2}} e^{j \arctan \frac{20}{10} - j63^\circ} = 10,5 e^{-j63^\circ} A$$

za direktnar redosled faza:

$$\underline{I}_2 = \frac{230 e^{-j120}}{Z_2} = \frac{230 e^{-j120}}{\sqrt{10^2 + 20^2}} e^{j \arctan \frac{20}{10}} = 10,3 e^{-j183^\circ} A$$

$$= \underline{I}_1 e^{-j120} = 10,3 e^{-j183^\circ} A$$

$$\underline{I}_3 = \underline{I}_1 e^{-j240} = 10,3 e^{-j303^\circ} = 10,3 e^{j57^\circ} A$$

b) Sve struje imaju istu efektivnu vrednost, i kosus izn faza napona za 63° .

