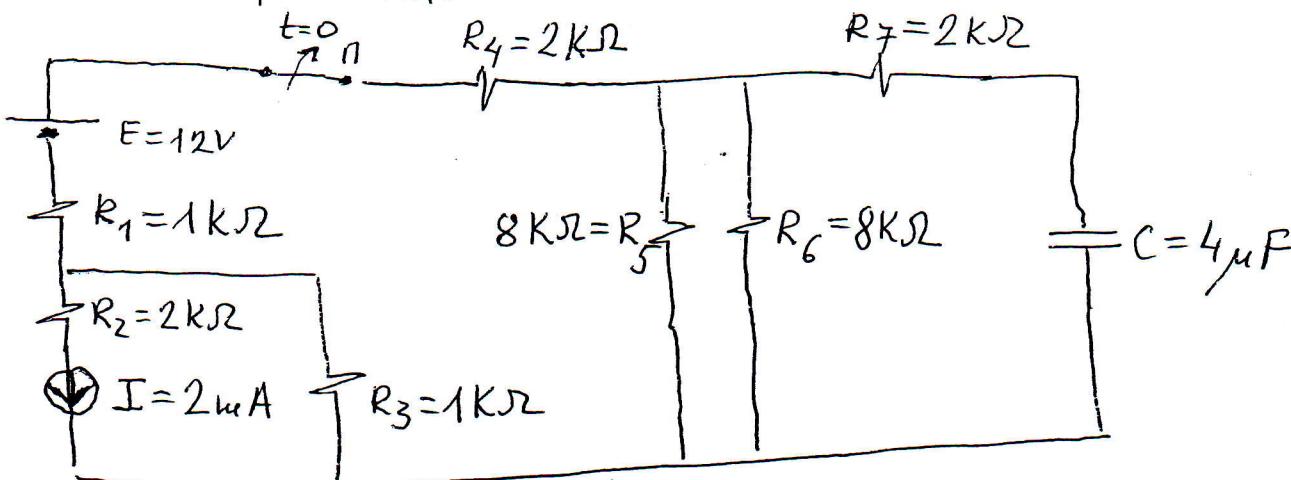
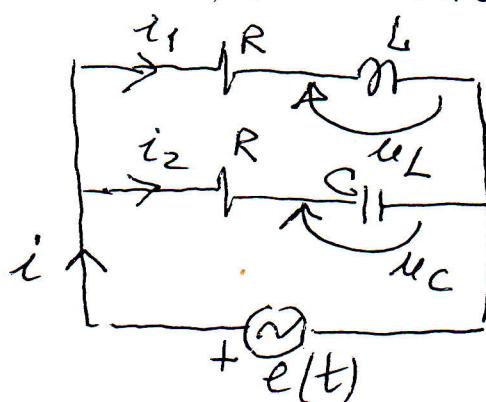


- 1) У колу стапне једносмерне струје, прекидач П је био затворен до тренутка $t=0$, а затим је отворен. Одређити: А) напон и струју кондензатора, у функцији времена, после отварања прекидача П; б) прираштје електростатичке енергије кондензатора између два устављена резистора.



- 2) У колу простио периодичне струје познате су вредности употребљених компоненти: $e(t)=E\sqrt{2}\sin(\omega t + \theta)$; $E=10V$; $\omega=2 \cdot 10^4 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$; $\theta=\frac{\pi}{4}$; $R=500\Omega$; $L=25\mu\text{H}$; $C=100\mu\text{F}$. Одређити: А) тренутне вредности свих означених струја (i, i_1, i_2) и напона (u_L, u_C); б) активну, реактивну и привидну снагу крене.



- 3) Усамљена, танка проводна контура круног облика лохупрегника $R=8\text{cm}$, са струјом $I=40\text{mA}$, налази се у ваздуху. Одређити вектор јачине магнетног поља и вектор магнетне индукције у тачкама на оси ове контуре.