

МФ 11. јУН 2010.

- ЗАВРШНИ ИСПИТ ИЗ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И ЕЛЕКТРОДИСКЕ -

- 1) ОБАВЕЗНО ПИТАЊЕ! Написати аналитичке изразе (математичке залисе) и прецизно објаснити значења употребљених ознака за:
- [3, 33 поена] капацитивност усамљеног тела;
  - [3, 33 поена] индуктивност усамљене проводне контуре;
  - [3, 33 поена] фарадејев закон електромагнетне индукције.

- 2) Усамљена метална раван, наелектрисана

површинском рустиком наелектрисања  $\sigma = 2 \mu\text{C}/\text{cm}^2$ , налази се у вакууму


$$\epsilon_0 = (1/(36\pi)) \cdot 10^{-9} \text{ F/m}.$$

Нормално растојање


таке A од равни је  $a = 1 \text{ cm}$ , такве

B од равни  $d = 4 \text{ cm}$ , таква A се налази

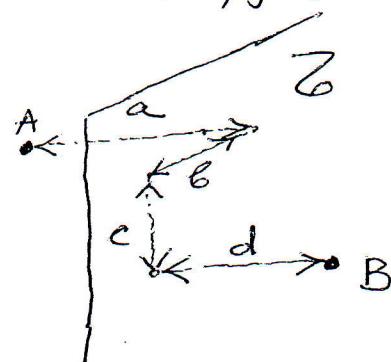са једне, а таква B са друге стране равни. Таква A је постављена „дубље“ од такве B за  $b = 2 \text{ cm}$ , док је њихова „висинска“ разлика  $c = 3 \text{ cm}$ . Одредити напон између тачака A и B. [30 поена].



3)

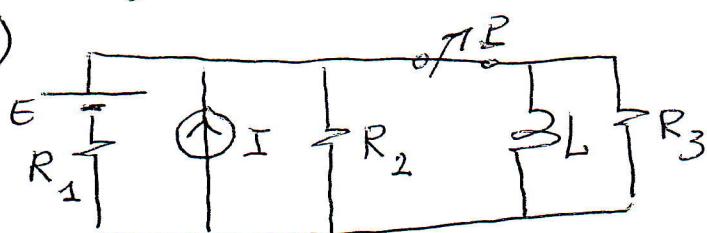


У колу са слике прекидач  $S$  је веома дуго био затворен. а) [10 поена] Одредити струју која протиче кроз калем  $L$ . (при затвореном прекидачу)

- б) [20 поена] У пренутку  $t=0$ , прекидач  $S$  се отвори. Одредити струју која протиче кроз калем  $L$  у току прелазне појаве, после отварања прекидача.  $E = 1 \text{ V}$ ;  $R_1 = 1 \Omega$ ;  $I = 1 \text{ A}$ ;  $R_2 = 2 \Omega$ ;  $R_3 = 3 \Omega$ ;  $L = 1 \text{ mH}$ .

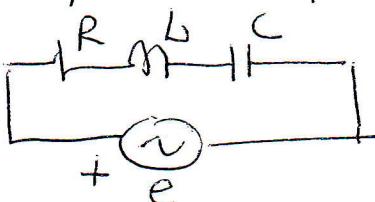4)

У колу приказаном на слици, напон и струја генератора су у фази. Познато је:  $E(t) = 220\sqrt{2} \sin(1000t) \text{ V}$ .



$R = 2 \Omega$ ;  $L = 100 \text{ mH}$ . Одредити реактивну снагу која се развија на кондензатору [30 поена].

- Испит траје 60 минута -

Лог