


(1)

ДВА ТАКСАСА НАЕЛЕКТРИСАЊА $Q_1 = \frac{10}{9} \text{ [нC]}$ и $Q_2 = 1 \text{ [нC]}$ НАЛАЗЕ СЕ У ВАЗДУХУ ($\epsilon_0 = \frac{1}{36\pi} \cdot 10^{-9} \text{ [F/m]}$). ОДРЕДИТИ КОЛИКИ РАД ИЗВРШЕ СИЛЕ ЕЛЕКТРОСТАТИЧКОГ ПОЉА ОД ТRENУТКА КАДА ЈЕ НЕБУСОБНО РАСТОЈАЊЕ ТАКСАСА НАЕЛЕКТРИСАЊА 9 [mm] ДО ТRENУТКА КАДА ЈЕ НЕБУСОБНО РАСТОЈАЊЕ ИЗМЕДУ ТАКСАСА НАЕЛЕКТРИСАЊА 18 [mm] .

(2)


УСАМЉЕНА, ТАНКА, ПРОВОДНА КРУИННА КОНТУРА, ПОЛУПРЕГИКА $R = 3 \text{ [cm]}$, Кроз коју протиче струја $I = 9 \text{ [mA]}$, НАЛАЗИ СЕ У ВАЗДУХУ. ДЕТАЛНО ИЗВЕСТИ ИЗРАЗ И ОДРЕДИТИ ВЕКТОР ЈАГИНЕ МАГНЕТНОГ ПОЉА, КОЈЕ ПОТИЧЕ ОД ОВЕ КОНТУРЕ, У ЦЕНТРУ КОНТУРЕ.

(3)

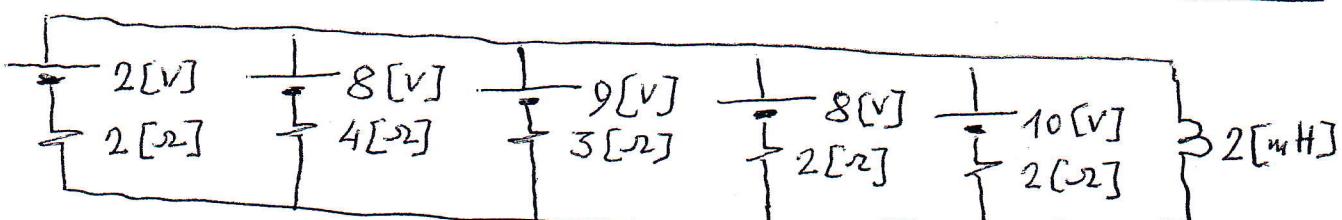

ОДРЕДИТИ: а) СНАГУ КОЈА СЕ РАЗВИЈА НА БАТЕРИЈИ ОД 9 [V] ;
б) ЕНЕРГИЈУ КАЛЕМА.

(4)

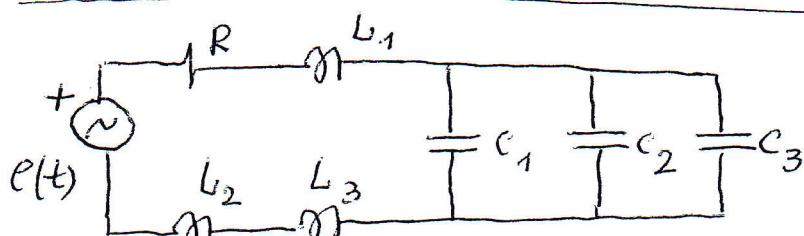

У КОЛУ ПРИКАЗАНОМ НА СЛИЦИ, ПОЗНАТО јЕ:

$$e(t) = 10\sqrt{2} \sin(100\pi t) \text{ [V]}; \quad R = \sqrt{3} \text{ [Ω]}; \quad L_1 = \frac{1}{100\pi} \text{ [H]}$$

$$C_1 = \frac{1}{2000\pi} \text{ [F]}; \quad C_2 = \frac{1}{2000\pi} \text{ [F]}; \quad C_3 = \frac{1}{1000\pi} \text{ [F]};$$

$$L_2 = \frac{7}{100\pi} \text{ [H]}; \quad L_3 = \frac{1}{100\pi} \text{ [H]}.$$

ОДРЕДИТИ УКУПНУ РЕАКТИВНУ СНАГУ СВА ТРИ КОНДЕНЗАТОРА.

-Испит се ради 60 минута -

NGL