
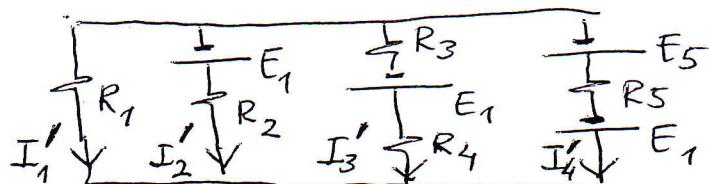


## ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА


- (1) ОБАВЕЗНО ПИТАЊЕ: а) Како положај на електричном полюсу (у простору) утиче на флукс вектора јачине електростатичког поља које од тих наелектрисака потиче? б) Дефиницијом израз за потенцијал тачке у електростатичком пољу; објаснити значења употребљених ознака; б) Дефиницијом израз за индуктивност; објаснити значења употребљених ознака.

(2)

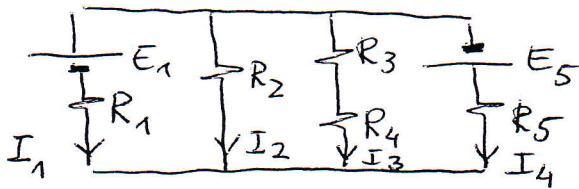

Одређити односе између струја  $I_1$ ,  $I_1'$ ;  $I_2$ ,  $I_2'$ ;  $I_3$ ,  $I_3'$ ;  $I_4$ ,  $I_4'$

(3)

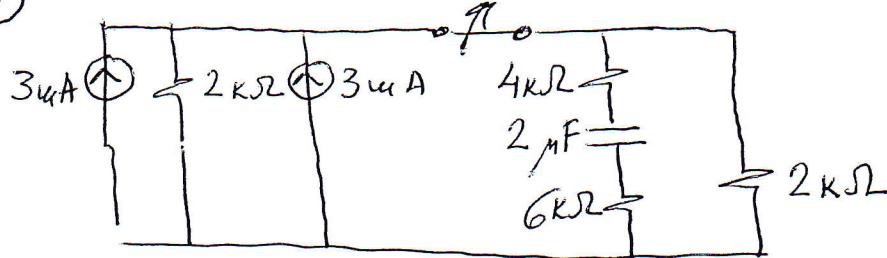

У тренутку  $t=0$  прекид 2 се отвара. Одређити:


- а) напон и струју кондензатора у току прекидне појаве која настаје по отварању прекидаца

- б) прираштај електростатичке енергије кондензатора између два устављена рентгена.

- (4) У колу приказаном на слици је:

$$R = 9\Omega; C = \frac{1}{900\pi} F;$$

$$e(t) = 180\sqrt{2} \sin(100\pi t) V.$$

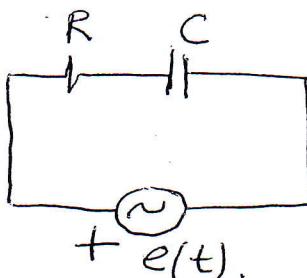

- Одређити: а) тренутну вредност струје у колу;  
б) тренутну вредност напона на кондензатору;  
б) реактивну снагу генератора.

— Испит траје 70 минута —

Сигуран