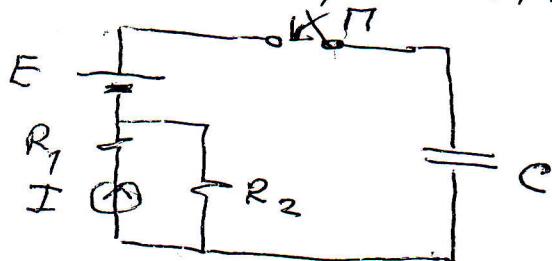


ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОДИНАМИКА

- 1) Кроз УСТАНОВЕНУ, ТАНИКУ, ПРОВОДНУ КОНТУРУ КРУЧНИКОГ ОБЛИКА, ГИЈИ ЈЕ ПОЛУПРЕГИЋАК $R = 3\text{ мс}$, ПРОТИГЕ СТРУЈА $I = 2\text{ мА}$. КОНТУРА СЕ НАЛАЗИ У ВАЗДУХУ ($\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Н}}{\text{А}}$). ОДРЕДИТИ ВЕКТОР ЈАЧИНЕ МАГНЕТИКОГ ПОЉА И ВЕКТОР ЕЛЕКТРИЧКЕ ИНДУКЦИЈЕ У ТАКИ КОЈА СЕ НАЛАЗИ НА ОСИ КОНТУРЕ, НА ВИСИНИ $h = 2\text{ см}$ од ЦЕНТРА КОНТУРЕ.

- 2) ЗАГВАРНИЦЕМ ПРЕКИДЧАКА Π , КОНДЕНЗАТОР КАЛАЧИЋВОСТУ $C = 4\text{ мФ}$ ВЕЗУЈЕ СЕ У ЕЛ. КОЛО, КАО ШТО ЈЕ ПРИКАЗАНО НА СЛИЦИ. ПРЕ ЗАГВАРАЊА ПРЕКИДЧАКА, ЕНЕРГИЈА КОНДЕНЗАТОРА јЕ БИЛА $W = 18\text{ мДж}$. ПОСЛЕ ЗАГВАРАЊА ПРЕКИДЧАКА ЕНЕРГИЈА, КОНДЕНЗАТОРА РАСТЕ. ОДРЕДИТИ АНАЛИТИЧКЕ ИЗРАЗЕ ЗА СТРУЈУ И ЧАЛОВ КОНДЕНЗАТОРА С У ТОКУ ПРЕЛАЗНЕ ПОЈАВЕ КОЈА НАСТИЈЕ У КОЛУ ПОСЛЕ ЗАГВАРАЊА ПРЕКИДЧАКА. ДВА УСТАНОВЕНА РЕЧИМА?



$$\begin{array}{ll} C = 4\text{ мФ} & R_1 = 1\text{ кОм} \\ E = 24\text{ В} & R_2 = 2\text{ кОм} \\ I = 1\text{ мА} & \end{array}$$

- 3) ЗА КОЛО ПРИКАЗАНО НА СЛИЦИ ПОЗНАТО јЕ:
 $i(t) = 10\sqrt{2} \sin(100\pi t)\text{ мА}$; $R = 2\text{ кОм}$; $L = 2\text{ мН}$.



ОДРЕДИТИ: а) СТРУЈЕ КОЈЕ ПРОТИГУ КРОЗ ОТОРНИК R И КАЛЕЧИЋ;
 б) АКТИВНУ, РЕАКТИВНУ, ПРИВИДНУ СНAGУ СТРУЈНОГ ИЗВОРА.

- 4) ПОЛАЗЕЋИ ОД ДЕФИНИЦИОНОГ ИЗРАЗА ЗА РАД СИЛА У ЕЛЕКТРОСТАТИКУМ ПОЉУ, ИЗВЕСТИ ДЕФИНИЦИОНУ ИЗРАЗ ЗА ПОТЕКЦИЈАЛ.

- 5) СФРАДАДЕЈЕВ ЗАКОН ЕЛЕКТРОМАГНЕТСКЕ ИНДУКЦИЈЕ. ИСКАЗ, МАТЕМАТИЧКИ ЗАПИС УЗ ЈЕДНОМО ОБЈАШЊЕВЕ ЗНАКЕ ПОЈЕДИЧНИХ ОЗНАКА.

Испит се ради 90 минута,

1/9/1