
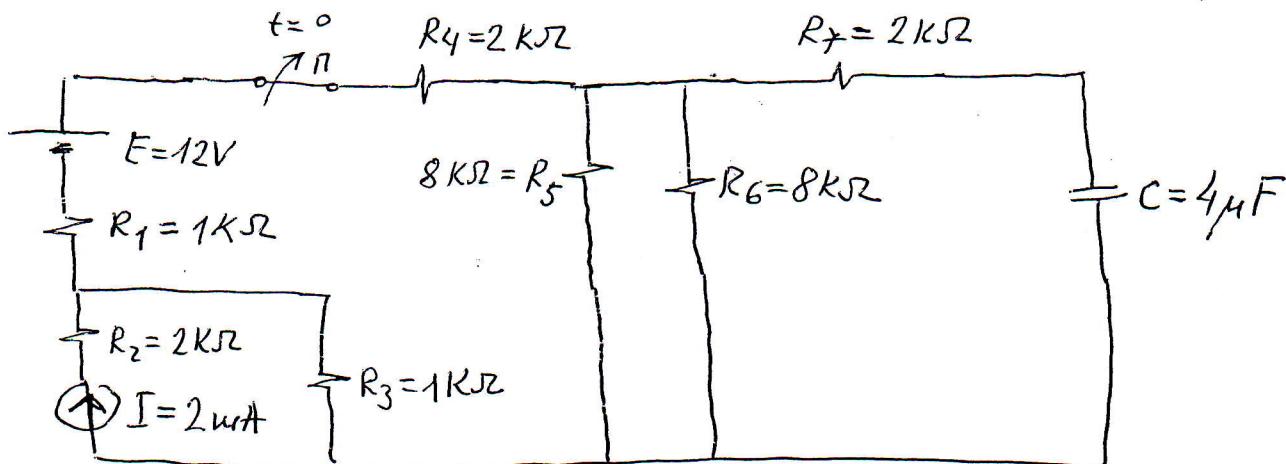


ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНICA

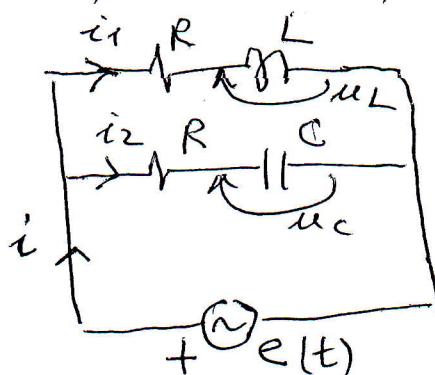- 1) У Колу стапаје једносмерне струје, прекидач Π је био затворен до тренутка $t=0$, а затим је отворен.
- Одредити: А) напон и струју кондензатора, у функцији времена, после отварања прекидача Π ; Б) прираштај електростатичке енергије кондензатора између два устављена резирира.



- 2) У Колу простог перидичне струје познате су вредности употребљених компоненти: $e(t) = E\sqrt{2} \cdot \sin(\omega t + \theta)$; $E = 20V$; $\omega = 2 \cdot 10^4 \frac{rad}{s}$; $\theta = \frac{\pi}{4}$; $R = 500\Omega$; $L = 25\mu H$; $C = 100\mu F$. Одредити: А) тренутне вредности свих означених струја (i_1, i_2, i_3) и напона (u_L, u_C); Б) активну, реактивну и привидну снагу мреже.



- 3) Усамљена, танка проводна контура кружног облика полу пречника $R = 4cm$, са струјом $I = 20\mu A$, налази се у ваздуху. Одредити вектор јачине магнетног поља и вектор ~~магнетне индукције~~ магнетне индукције у тајкима на оси ове контуре.